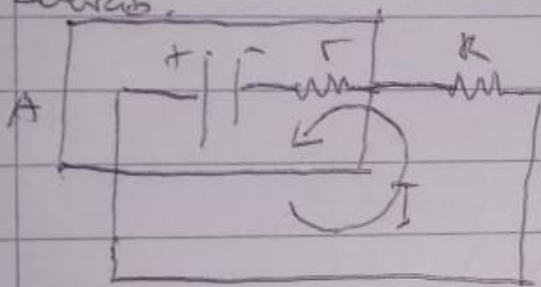


1. Resistor 11Ω dihubungkan baterai 6 volt dengan resistansi dalam $r = 1\Omega$
- arus di rangkaian
 - tegangan terminal ujung baterai
 - daya dari baterai
 - daya untuk resistor luar
 - daya yang hilang oleh resistansi dalam
 - jumlah energi baterai bila berkemampuan 150 A/jam

Jawab.




- $$I = \frac{\varepsilon}{r + R} = \frac{6}{1 + 11} = 0.5 \text{ A}$$
- $$V_A - V_B = IR = (0.5 \text{ A})(11\Omega) = 5.5 \text{ V}$$
- $$P = I\varepsilon = 0.3(6) \text{ VA}$$

$$= 5 \text{ VA}$$

$$= 3 \text{ joule/sec}$$

$$= 3 \text{ watt}$$
- $$P = RI^2 = 11(0.5)^2 = 2.75 \text{ W}$$
- $$P = rI^2 = 1(0.5)^2 = 0.25 \text{ W}$$
- $$150 \text{ A/jam} = (150 + 5600) \text{ A/s} = (50 \times 3600) \text{ C}$$
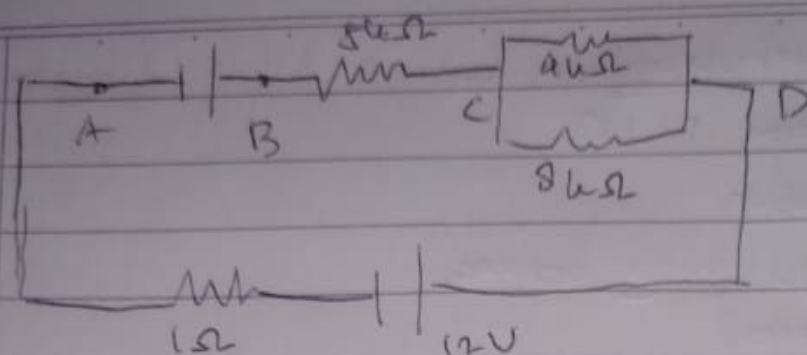
$$W = q\varepsilon = (15 \text{ A}) \cdot \left(\frac{3600 \text{ C}}{14} \right) (6 \text{ V}) = 3.2 \text{ A}$$



$$V_{RA} = ?$$

$$\frac{1}{R_{CD}} = \frac{1}{4} + \frac{1}{8} = \frac{3}{8}$$

$$V_{CD} = I_{CD} \cdot R_{CD}$$

$$= I_{th} R_{th}$$

$$= (55 \cdot 10^{-3} \text{ A}) (4 \cdot 10^3 \Omega)$$

$$= 14 \text{ V}$$

$$V_{CD} = I_{4k\Omega} \cdot 4k\Omega = V_{8k\Omega}$$

$$V_{CD} = I_{8k\Omega} \cdot 8k\Omega = 14 \text{ V}$$

$$= I_{8k\Omega} (8 \cdot 10^3 \Omega)$$

$$10k\Omega = 14 \text{ V}$$

$$= 1.75 \text{ mA}$$

$$(8 \cdot 10^3 \Omega)$$

$$I = I_{th} = I_{4k\Omega} + I_{8k\Omega}$$

$$= 3.5 \text{ mA} + 1.75 \text{ mA}$$

$$= 5.25 \text{ mA}$$

$$V_{ABCDGA} = \sum IR_s - \sum \mathcal{E}_s$$

$$0 = I(R_{AC} + R_{CD} + R_{DA}) - (-12 \text{ kV})$$

$$-12 \text{ kV} = (5,75 \cdot 10^{-3} \text{ A})(8,62 \cdot 10^3 \Omega)$$

$$-12 \text{ kV} = 49,5$$

$$V_{3A} = 57,5 \text{ V}$$

5.


$$\mathcal{E}_1 = 12 \text{ V}$$

$$\mathcal{E}_2 = 5 \text{ V}$$

$$R_1 = 4 \Omega$$

$$R_2 = 2 \Omega$$

$$R_3 = 3 \Omega$$

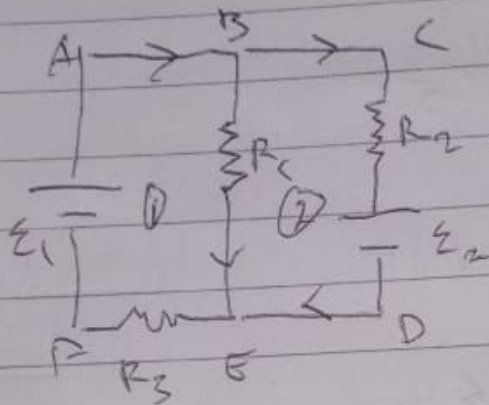

$$\textcircled{1} I = I_1 + I_2$$

$$\textcircled{2} \text{ loop I}$$

$$\mathcal{E}_1 - I_1 R_1 - I R_3 = 0$$

$$\text{loop II}$$

$$-I_2 R_2 - \mathcal{E}_2 + I R_3 = 0$$

$$\rightarrow \text{Subs } I \text{ dgn } I_1 \text{ \& } I_2$$

$$(1) \dots 12 - 4I_1 - 3(I_1 + I_2) = 0 \quad | \times 2 |$$

$$(2) \dots -2I_2 - 5 + 4I_1 = 0 \quad | \times 5 |$$

$$(3) \dots I_1 + I_2 = I$$

$$24 - 8I_1 - 6(I_1 + I_2) = 0$$

$$-6I_2 - 13 + 12I_1 = 0$$

$$I_1 = 1,5 \text{ A}$$

$$I_1 \text{ ke } (2)$$

$$I_2 = 0.5 \text{ A}$$

$$\text{para (3)} \quad I = I_1 + I_2$$

$$I = 1.5 + 0.5 = 2 \text{ A}$$

$$V_{CD} = \sum I_3 R_3 - \sum \epsilon_3$$

$$V_{CD} = I_2 R_2 - (-\epsilon_2)$$

$$= 0.5(2) + 5$$

$$= 6 \text{ V}$$

$$V_{EF} = I R_3 = 6 \text{ V} \quad +$$

$$4. \quad V_{ABEFA} = \sum I R - \sum \epsilon$$

$$0 = +I_1 (R_1 + R_2) - I_2 R_2 - (-\epsilon_1 + \epsilon_2)$$

$$I_1 (2+4) - 4 I_2 = (-20+10)$$

$$6 I_1 - 4 I_2 = -10$$

$$3 I_1 - 2 I_2 = -5 \quad \dots (1)$$

$$0 = +I_2 (R_2 + R_3) - I_1 R_2 - (-\epsilon_3)$$

$$0 = +I_2 (4+5) - 4 I_1 - (-30)$$

$$3 I_2 - 4 I_1 = -30 \quad \dots (2)$$

$$12 I_1 - 8 I_2 = -20$$

$$27 I_2 - 12 I_1 = -90 \quad +$$

$$18 I_2 = -110$$

$$I_2 = -5.29 \text{ A} \quad \dots (3)$$

pers (3) ke pers (1)

$$3I_1 - 2I_2 = -5$$

$$3I_1 - 2(-5,79) = -5$$

$$I_1 = \frac{2(-5,79) - 5}{3}$$

$$= -5,53$$

$$V_{AP} = \sum I R - \sum \mathcal{E}$$

$$= I_1 R_2 - (-5,53)(2)$$

$$= 11,06 \text{ V}$$

$$V_{BE} = \sum I R - \sum \mathcal{E}$$

$$= (I_1 - I_2) R_2$$

$$= [-5,53 - (-5,79)] \cdot 4$$

$$= 1,05 \text{ V}$$

$$V_{BD} = \sum I R - \sum \mathcal{E}$$

$$= I_2 R_3 - (\mathcal{E}_3)$$

$$= [(-5,79 \text{ A}) - (-30 \text{ V})]$$

$$= 1,05 \text{ V}$$

$V_{BE} = V_{BD}$ dengan arah berbeda